

Prova Finale - Reti Logiche (prof. William Fornaciari)

Corigliano Emilio 10627041 - 907936

A.A. 2020/21

1 Introduzione e spiegazione del problema

Il progetto consiste nella progettazione di un circuito per l'equalizzazione di immagini in scala di grigi a 256 valori mediante il linguaggio di definizione hardware VHDL, attraverso il software *Vivado*. L'equalizzazione è un processo di elaborazione digitale che consiste nell'elaborare l'immagine affinché i suoi colori coprano tutto lo spettro disponibile. Nel nostro caso, dopo l'elaborazione vogliamo ottenere delle immagini che abbiano pixel di valore 0 e 255 rispettivamente nei punti di valore minimo e massimo nell'immagine originale; tutti gli altri pixel verranno ridistribuiti su tutto lo spettro in maniera coerente.

 


Figure 1: esempio di equalizzazione di un'immagine

2 Considerazioni e scelte implementative

- Non è necessario distinguere le varie righe, si può trattare la memoria semplicemente come un vettore di dimensione $N = R \cdot C$ da analizzare sequenzialmente
- Ogni byte in input all'indirizzo $mem[2+i]$ dovrà essere processato e l'output dovrà essere scritto in memoria all'indirizzo $mem[2 + N + i]$, con $i \in [0, N)$

2.1 Fasi

Ci sono 4 fasi fondamentali che occorre attraversare per elaborare l'immagine, ognuna delle quali ha bisogno di dati elaborati precedentemente. Per questo non sono ulteriormente parallelizzabili.

Si è scelto di affrontare ogni fase singolarmente per semplificare l'esposizione; questo approccio ha semplificato anche l'implementazione, di conseguenza le diverse fasi sono indipendenti tra loro. Seguendo questo approccio, però, si è limitata l'ottimizzazione della progettazione, facendo sì che alcuni componenti (come per esempio i contatori) non fossero in quantità minima ma sono stati replicati, in maniera leggermente diversa, per ogni fase in cui erano necessari. Questo però non è stato ritenuto un problema data la dimensione del progetto e la qualità dell'hardware per il quale è stato progettato; si è preferita la qualità e semplicità espositiva alla ottimizzazione progettuale.

 


Figure 2: FSM dell'elaborazione

2.1.1 computazione della quantità di pixel



La prima fase è quella in cui si calcola la dimensione dell'immagine N da equalizzare. Questo valore è ottenuto moltiplicando $mem[0]$ e $mem[1]$ tramite un moltiplicatore per somme successive. Alla fine dell'operazione viene portato in alto il segnale N_{end} che indica la fine dell'operazione. Da questo momento fino alla prossima esecuzione nel registro rN ci sarà il valore $N = R \cdot C$.

2.1.2 Ricerca dei valori massimi e minimi dei pixel

Nella seconda fase si cercano il valore massimo (MAX_PV) e il valore minimo (MIN_PV): si scorre una prima volta tutta l'immagine e si cercano contemporaneamente il valore massimo e minimo dei pixel presenti nell'immagine. Per tenere conto dei pixel letti e per generare l'indirizzo al quale leggere il valore si usa un contatore che parte da 0 e ad ogni ciclo di clock incrementa di 1, fino a raggiungere N ; a questo punto verrà portato in alto il segnale di $MaxMin_{end}$.

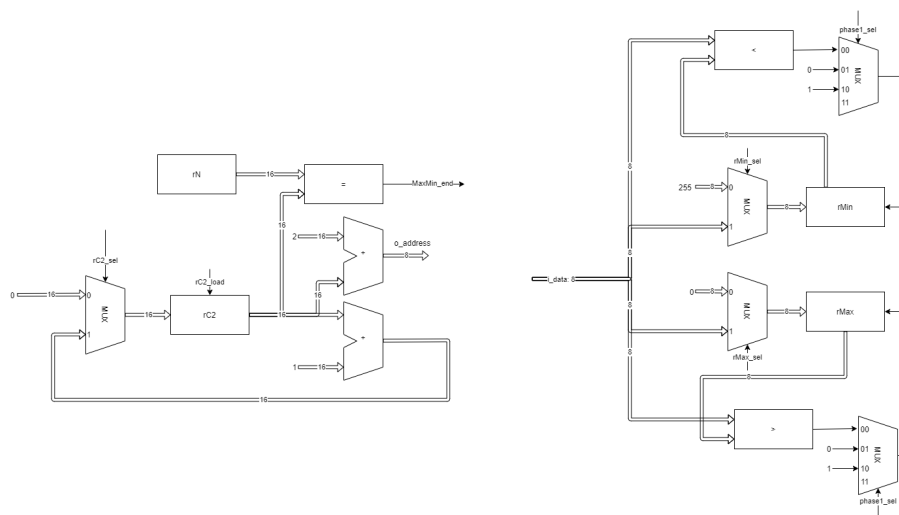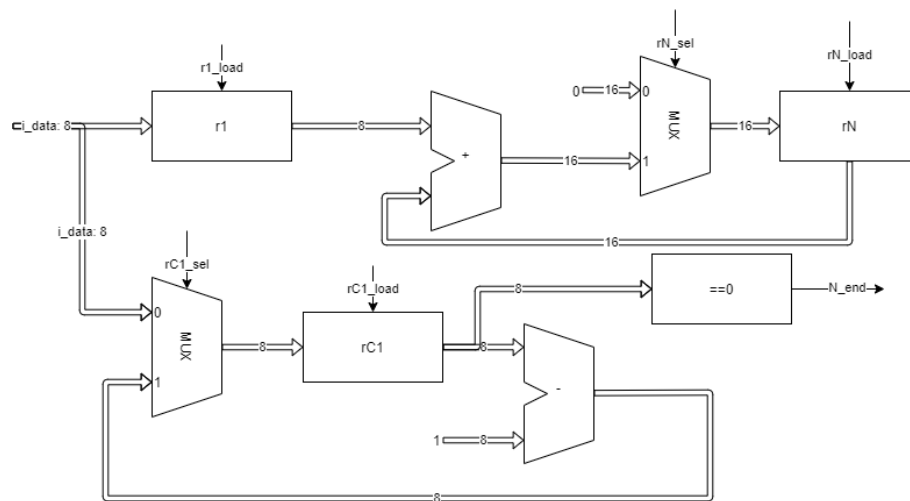2.1.3 Computazione del valore SHIFT_LEVEL

La terza fase prevede il calcolo dello $SHIFT_LEVEL$; questo viene ottenuto implementando una funzione combinatoria (nell'immagine rappresentata con il blocco $f(x)$)



avente come input 8 bit e come output 4 bit). La funzione combinatoria prende in input $MAX_PV - MIN_PV + 1$ (quindi il *DELTA_VALUE* incrementato di 1) perchè si era pensato che sarebbe stato più semplice la generalizzazione, per non avere le varie soglie fisse. Infatti

 


Figure 5: Ricerca dei valori massimi e minimi dei pixel

2.1.4 Equalizzazione

La quarta fase, quella finale, provvede a equalizzare l'immagine tramite l'algoritmo for-nitoci. Per ogni pixel che compone l'immagine (scorsi grazie ad un contatore che parte da $N - 1$ e decrementa fino a 0) si legge il valore originale. Al ciclo successivo si provvede a scrivere in memoria il valore computato all'indirizzo del pixel originale incrementato di N . Sono necessari due cicli per ogni pixel da equalizzare poichè la memoria prevede un solo segnale per codificare l'indirizzo su cui leggere o scrivere; visto che l'immagine originale non va sovrascritta si deve alternare una fase di lettura con una di scrittura.

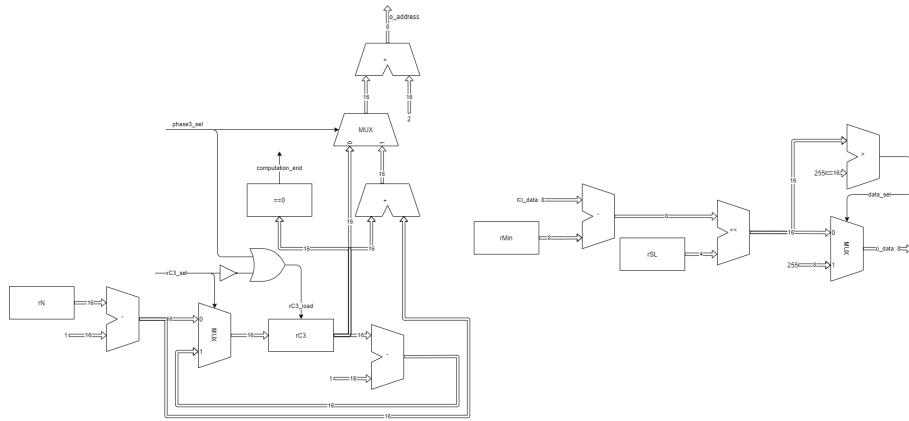


Figure 6: Ricerca dei valori massimi e minimi dei pixel

- una quarta fase che è la vera e propria elaborazione dell'immagine, nella quale si scorre pixel per pixel, elaborandolo e scrivendolo nella regione di output della memoria (input: $mem[2 + i]$; output: $mem[2 + N + i]$)

2.2 Registri

- *RegN*: memorizza il numero totale di byte che compongono l'immagine
- *RegMaxPL*: memorizza il livello massimo dei pixel presente nell'immagine
- *RegMinPL*: memorizza il livello minimo dei pixel presente nell'immagine

- *RegShiftLevel*: memorizza lo *SHIFT_LEVEL*, può essere computato a soglie dato che il delta value è l'unica variabile.
- un contatore caricabile con un valore variabile che permetta di eseguire la moltiplicazione iniziale o che possa scorrere per tutto il vettore l'immagine

3 testing

Corner cases testati:

- grossa immagine
- zero righe
- zero colonne
- stesso valore in tutta l'immagine
- più immagini consecutive